Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería en computadores

Curso: Fundamentos de Arquitectura de Computadores

Proyecto

Autores: Jian Zheng Wu Fabricio González Cerdas

Profesor: Luis Chavarria Zamora

Fecha	Duración	Participantes					
04/09	1 hora	Ambos	Revisión inicial del taller. Se empezó la idea general del circuito Figura 1.				
04/09	1 hora	Ambos	Se definió la combinación que abriría y cerraría la puerta Tabla 1, Tabla 2.				
04/09	30 minutos	Jian	Se obtuvieron las ecuaciones booleanas de ambas tablas de verdad Tabla 1, Tabla 2.				
05/08	2 horas	Ambos	Se diseñó el circuito esquemáti- co del decodificador en base a as ecuaciones Figura 2.				
06/08	2 horas	Fabricio	Se diseñó el circuito combinatorio previo al BCD y se añadieron el esquematico del BCD y el display de 7 segmentos Figura 3.				
08/09	4 horas	Jian	Se empezó a armar el circuito de- codificador en una protoboard, y verificando sus salidas con un led Figura 4.				
12/09	-	Ambos	Se compraron algunos materiales que hacian falta, para armar el resto del taller (Cables, 2 display de 7 segmentos, 2 BCD).				
12/09	4 horas	Jian	Se acomodó el decoder previa- mente armados, para mantener el orden y la estetica Figura 5.				
14/09	3 horas	Fabricio	Se conectaron los switches con logica positiva, porque inicialmente se habian conectado con logica negativa, y generaba incongruencias respecto a los códigos de abrir y cerrar Figura 6.				
14/09	6 horas	Fabricio	Se finalizó el taller completamente, con todas sus funcionalidades listas Figura 7.				
22/09	6 horas	Ambos	Se empezó a trabajar con el motor CD, y se logró implementarlo para que gire para un lado cuando se abre, y gire hacia el otro lado cuando se cierra.				
22/09	6 horas	Fabricio	Se empezó a trabajar con el sensor, pero este mismo da un pulso muy rápido, lo que hace que el serializador no llegue a captarlo				
22/09	1 horas	Ambos	Se empezó a trabajar con el sensor, pero se nos desprendió un pin de este mismo, y ya no funcionaba.				

Fecha	Duración	Participantes	Descripción de la actividad
23/09	2 horas	Jian	Se pensó en algunas alternativas sobre lo del sensor, llegando a considerar el arduino como la mejor.
23/09	2 horas	Ambos	Se consultó con el profesor, respecto al uso del arduino, y nos dio el visto bueno.

1. Anexos

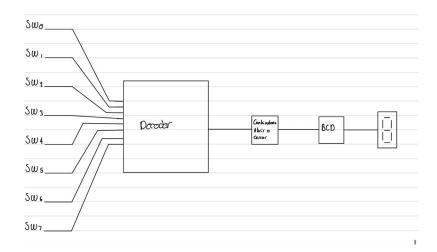


Figura 1: Diagrama general

SW_0	SW_1	SW_2	SW_3	SW_4	SW_5	SW_6	SW_7	Y
1	0	1	0	1	0	1	0	1

Tabla 1: Código para abrir

$$Y = SW_0 \cdot \overline{SW_1} \cdot SW_2 \cdot \overline{SW_3} \cdot SW_4 \cdot \overline{SW_5} \cdot SW_6 \cdot \overline{SW_7}$$

SV	N_0	SW_1	SW_2	SW_3	SW_4	SW_5	SW_6	SW_7	Y
	1	0	1	0	1	1	1	1	0

Tabla 2: Código para cerrar

$$Y = \overline{SW_0} + SW_1 + \overline{SW_2} + SW_3 + \overline{SW_4} + \overline{SW_5} + \overline{SW_6} + \overline{SW_7}$$

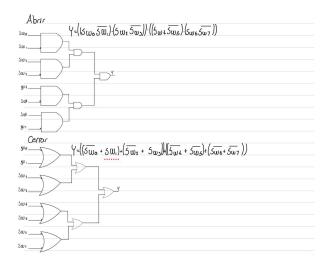


Figura 2: Diseño del decoder

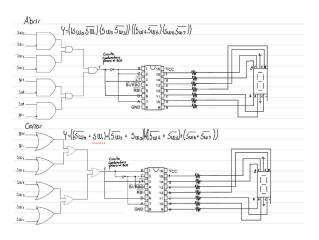


Figura 3: Diseño del decoder junto al circuito previo al BCD y el display de 7 segmentos

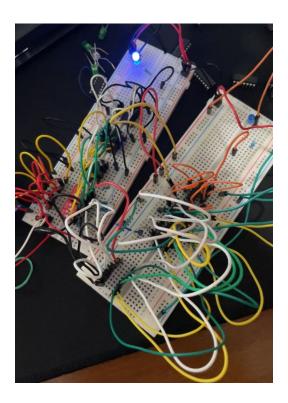


Figura 4: Circuito del decoder armado en protoboard

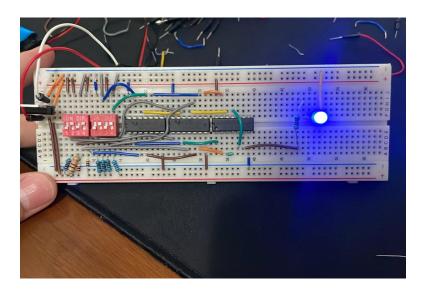


Figura 5: Circuito del decoder armado en protoboard

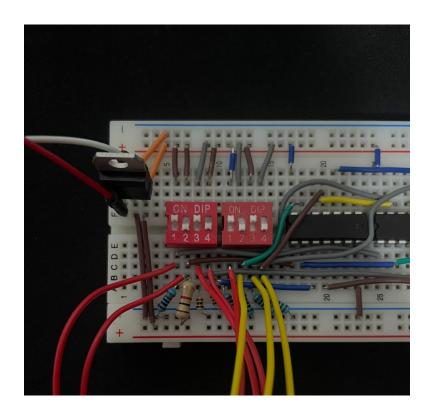


Figura 6: Cambio a lógica positiva

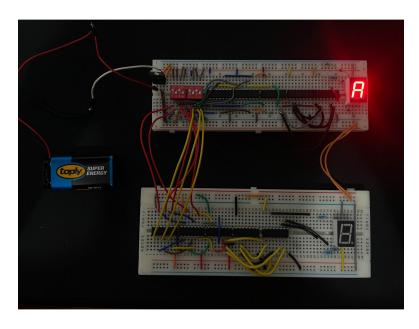


Figura 7: Circuito completo: Switches, decoder, previo al BCD, BCD y display de 7 segmentos