## Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería en computadores

Curso: Fundamentos de Arquitectura de Computadores

## Proyecto

**Autores:** Jian Zheng Wu Fabricio González Cerdas

**Profesor:** Luis Chavarria Zamora

Fecha	Duración					
04/09	1 hora	Ambos	Revisión inicial del taller. Se empezó la idea general del circuito Figura 1.			
04/09	1 hora	Ambos	Se definió la combinación que abriría y cerraría la puerta Tabla 1, Tabla 2.			
04/09	30 minutos	Jian	Se obtuvieron las ecuaciones booleanas de ambas tablas de verdad Tabla 1, Tabla 2.			
05/08	2 horas	Ambos	Se diseñó el circuito esquemáti- co del decodificador en base a as ecuaciones Figura 2.			
06/08	2 horas	Fabricio	Se diseñó el circuito combinatorio previo al BCD y se añadieron el esquematico del BCD y el display de 7 segmentos Figura 3.			
08/09	4 horas	Jian	Se empezó a armar el circuito de- codificador en una protoboard, y verificando sus salidas con un led Figura 4.			
12/09	-	Ambos	Se compraron algunos materiales que hacian falta, para armar el resto del taller (Cables, 2 display de 7 segmentos, 2 BCD).			
12/09	4 horas	Jian	Se acomodó el decoder previa- mente armados, para mantener el orden y la estetica Figura 5.			
14/09	3 horas	Fabricio	Se conectaron los switches con logica positiva, porque inicialmente se habian conectado con logica negativa, y generaba incongruencias respecto a los códigos de abrir y cerrar Figura 6.			
14/09	6 horas	Fabricio	Se finalizó el taller completamente, con todas sus funcionalidades listas Figura 7.			
22/09	6 horas	Ambos	Se empezó a trabajar con el motor CD, y se logró implementarlo para que gire para un lado cuando se abre, y gire hacia el otro lado cuando se cierra.			
22/09	6 horas	Fabricio	Se empezó a trabajar con el sensor, pero este mismo da un pulso muy rápido, lo que hace que el serializador no llegue a captarlo			
22/09	9 1 horas Ambos		Se empezó a trabajar con el sensor, pero se nos desprendió un pin de este mismo, y ya no funcionaba.			

Fecha	Duración	Participantes	Descripción de la actividad		
23/09	2 horas	Jian	Se pensó en algunas alternativas sobre lo del sensor, llegando a considerar el arduino como la mejor.  Se consultó con el profesor, respecto al uso del arduino, y nos dio el visto bueno.  Conseguimos otro sensor prestado, y se continuó trabajando, pero de nuevo se le desprendió un pin a este.		
23/09	2 horas	Ambos			
24/09	3 horas	Ambos			
24/09	-	Ambos	Finalmente, hablamos con el pro- fesor Jason, y nos prestó un kit de sensores, y pudimos avanzar con el sensor.		
24/09	-	Ambos	Se compró un motor con más fuerza, ya que el que se obtuvo en primer instancia, tenia muy velocidad pero muy poca fuerza.		
24/09	6 horas	Ambos	Se programó un codigo en arduino de la detección del golpe, pero al pasarlo al serializador, este daba como una sucesión de salida 11101111, sin importar que le estuviera ingresando mediante el arduino-sensor.		

## 1. Anexos

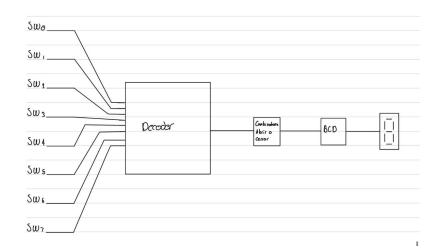


Figura 1: Diagrama general

$SW_0$	$\mathrm{SW}_1$	$SW_2$	$SW_3$	$SW_4$	$SW_5$	$SW_6$	$\mathrm{SW}_7$	Y
1	0	1	0	1	0	1	0	1

Tabla 1: Código para abrir

 $Y = SW_0 \cdot \overline{SW_1} \cdot SW_2 \cdot \overline{SW_3} \cdot SW_4 \cdot \overline{SW_5} \cdot SW_6 \cdot \overline{SW_7}$ 

Abrir	
Swo	Y=(15w05w1)·(5w15w2))·((5w15w2)·(5w65w7))
5w,	7
Sw <sub>1</sub>	
Sws	
gu t	
200	
Sub	
g07	
Cerror	
900	$Y=((\overline{5\omega_0}+5\omega_1)+(\overline{5\omega_1}+5\omega_2)+((\overline{5\omega_6}+\overline{5\omega_6})+(\overline{5\omega_6}+\overline{5\omega_7}))$
9,	
	4
Sw <sub>1</sub>	
Sw 1	
2003	
2m2	
2003	
2m2	
5w <sub>3</sub>	

Figura 2: Diseño del decoder

$\mathrm{SW}_0$	$\mathrm{SW}_1$	$SW_2$	$SW_3$	$SW_4$	$SW_5$	$SW_6$	SW <sub>7</sub>   Y	-
1	0	1	0	1	1	1	1   0	-

Tabla 2: Código para cerrar

 $Y = \overline{SW_0} + SW_1 + \overline{SW_2} + SW_3 + \overline{SW_4} + \overline{SW_5} + \overline{SW_6} + \overline{SW_7}$ 

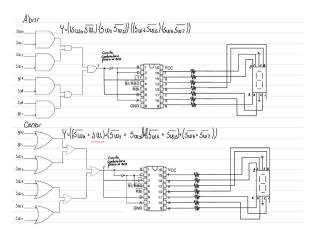


Figura 3: Diseño del decoder junto al circuito previo al BCD y el display de 7 segmentos

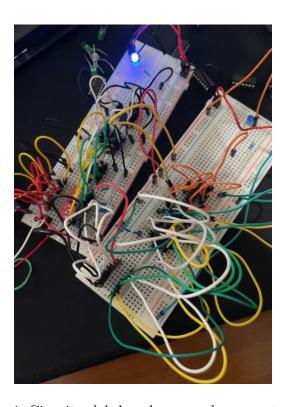


Figura 4: Circuito del decoder armado en protoboard

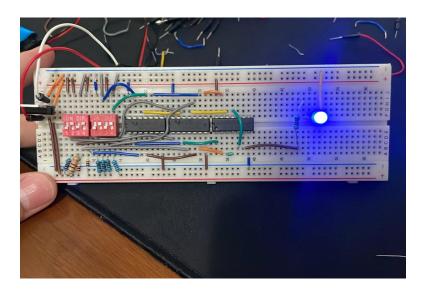


Figura 5: Circuito del decoder armado en protoboard

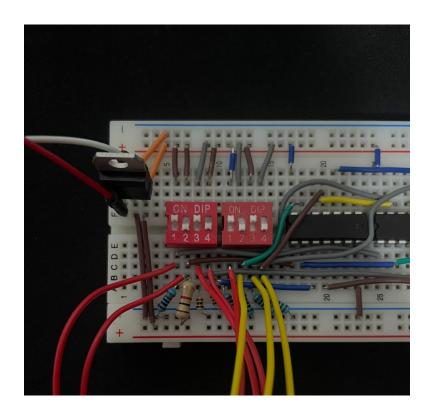


Figura 6: Cambio a lógica positiva

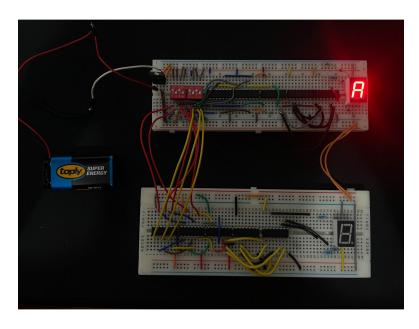


Figura 7: Circuito completo: Switches, decoder, previo al BCD, BCD y display de 7 segmentos